

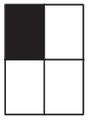
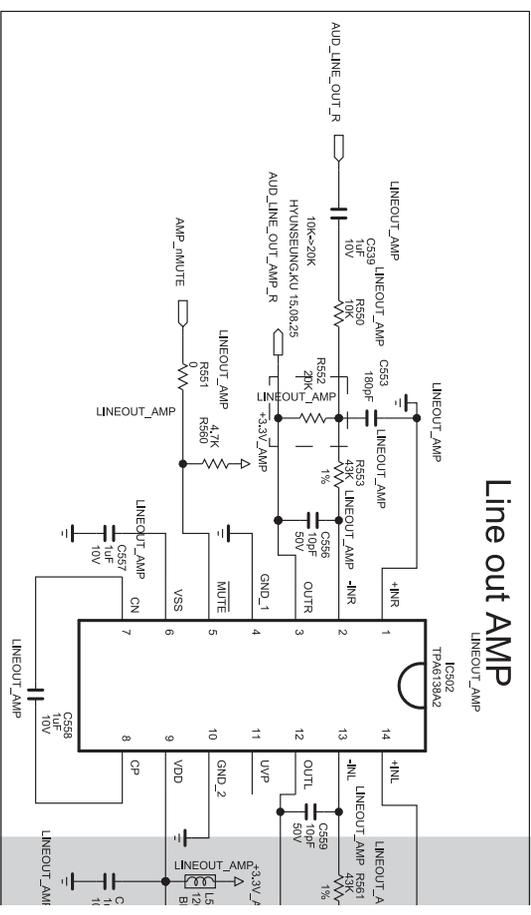
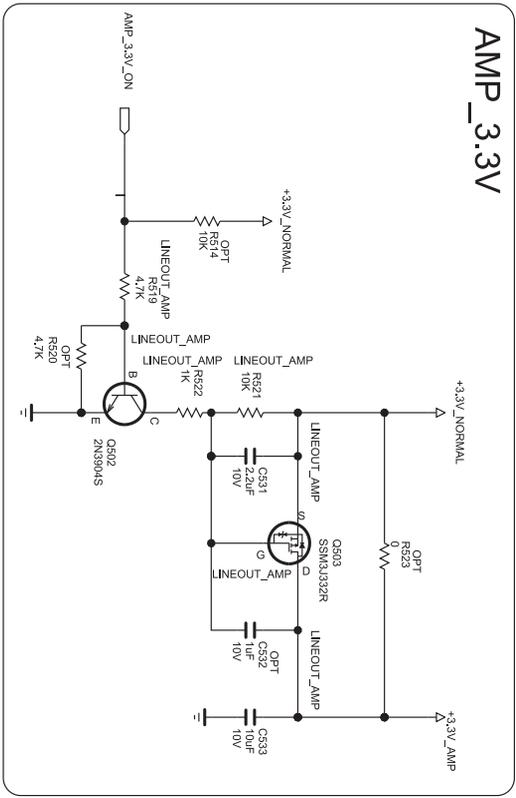
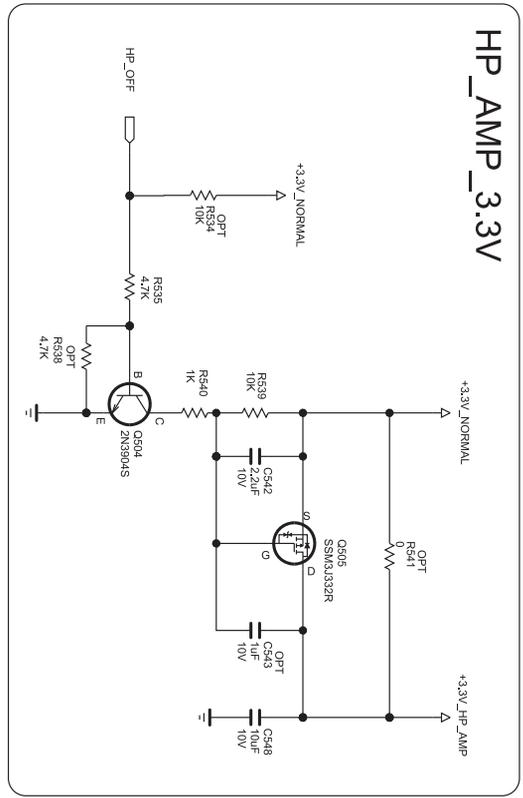


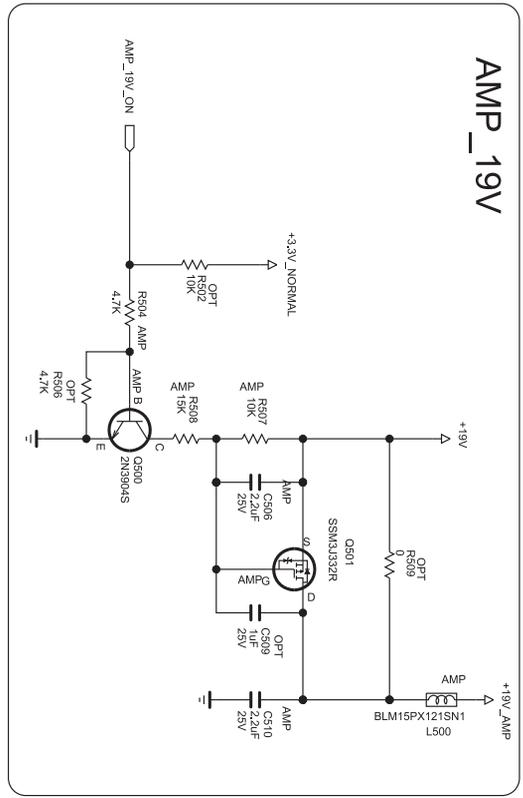Схемы к статье «Мультимедийный сверхширокоформатный ЖК монитор „LG 34UC79G“ на шасси LM61B»



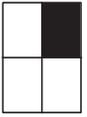

Speaker AMP


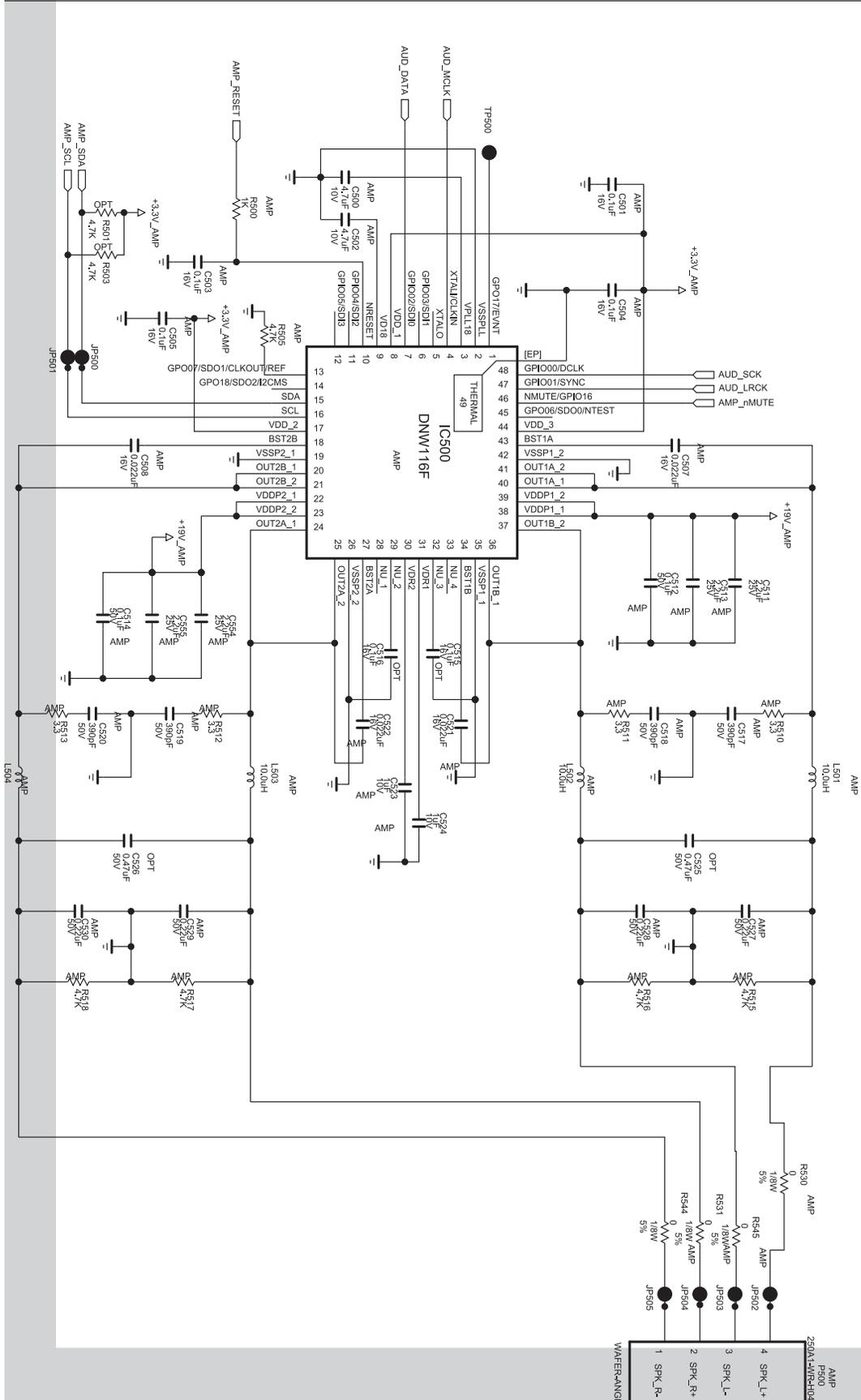
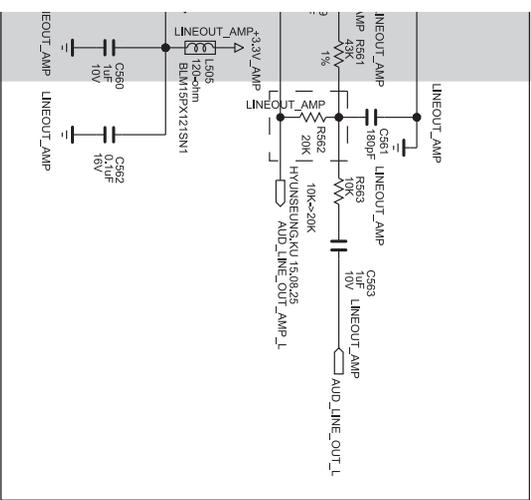
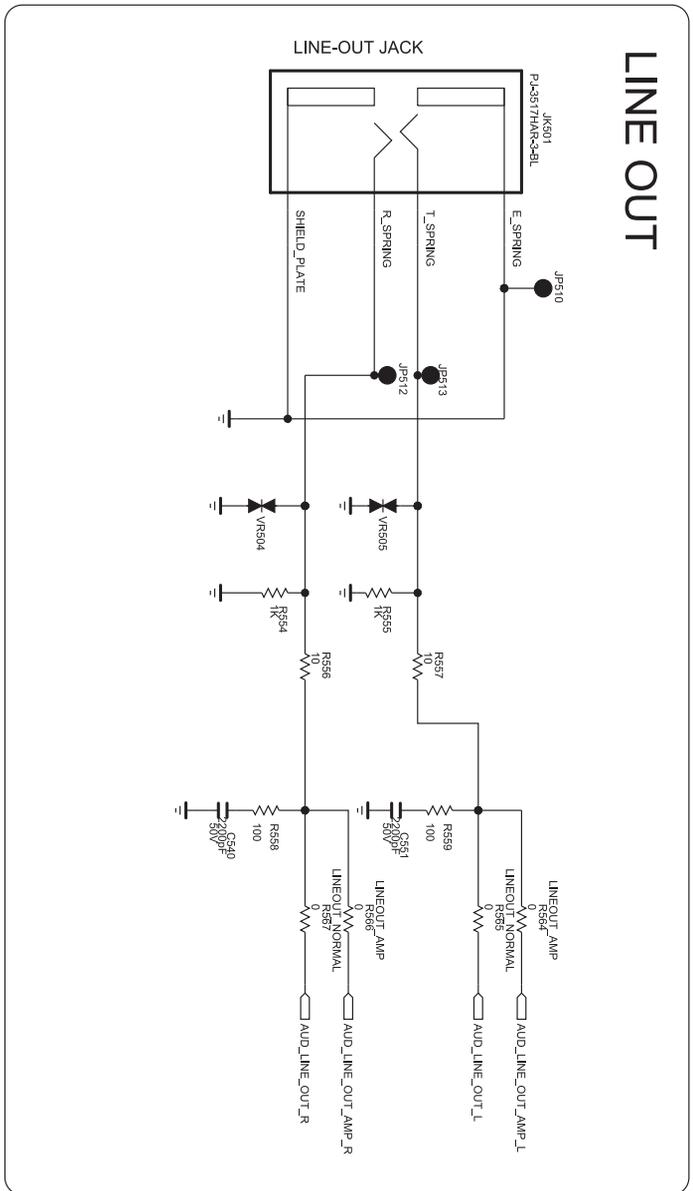


Рис. 5. Фрагмент схемы основной платы с каналом звука (1/2)

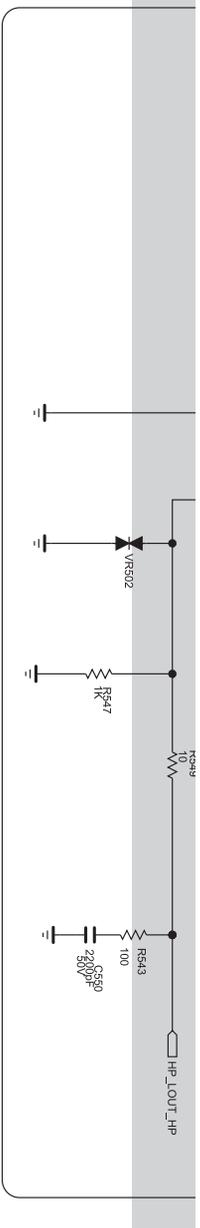


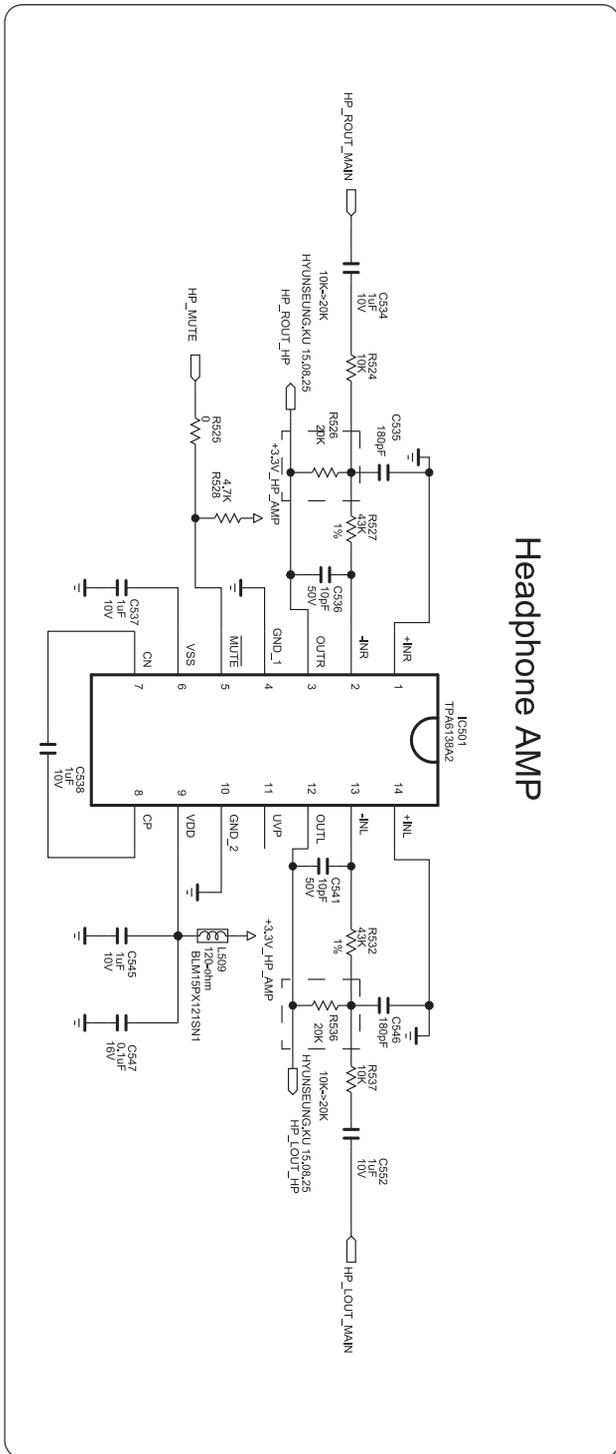


Рис. 5. Фрагмент схемы основной платы с каналом звука (2/2)

JK903
SP12-1207R801

USB Pattern Impedance guidance
USB shall have a 90ohm of pattern impedance not a 100ohm.
(DP,DM,STTX,SRX)

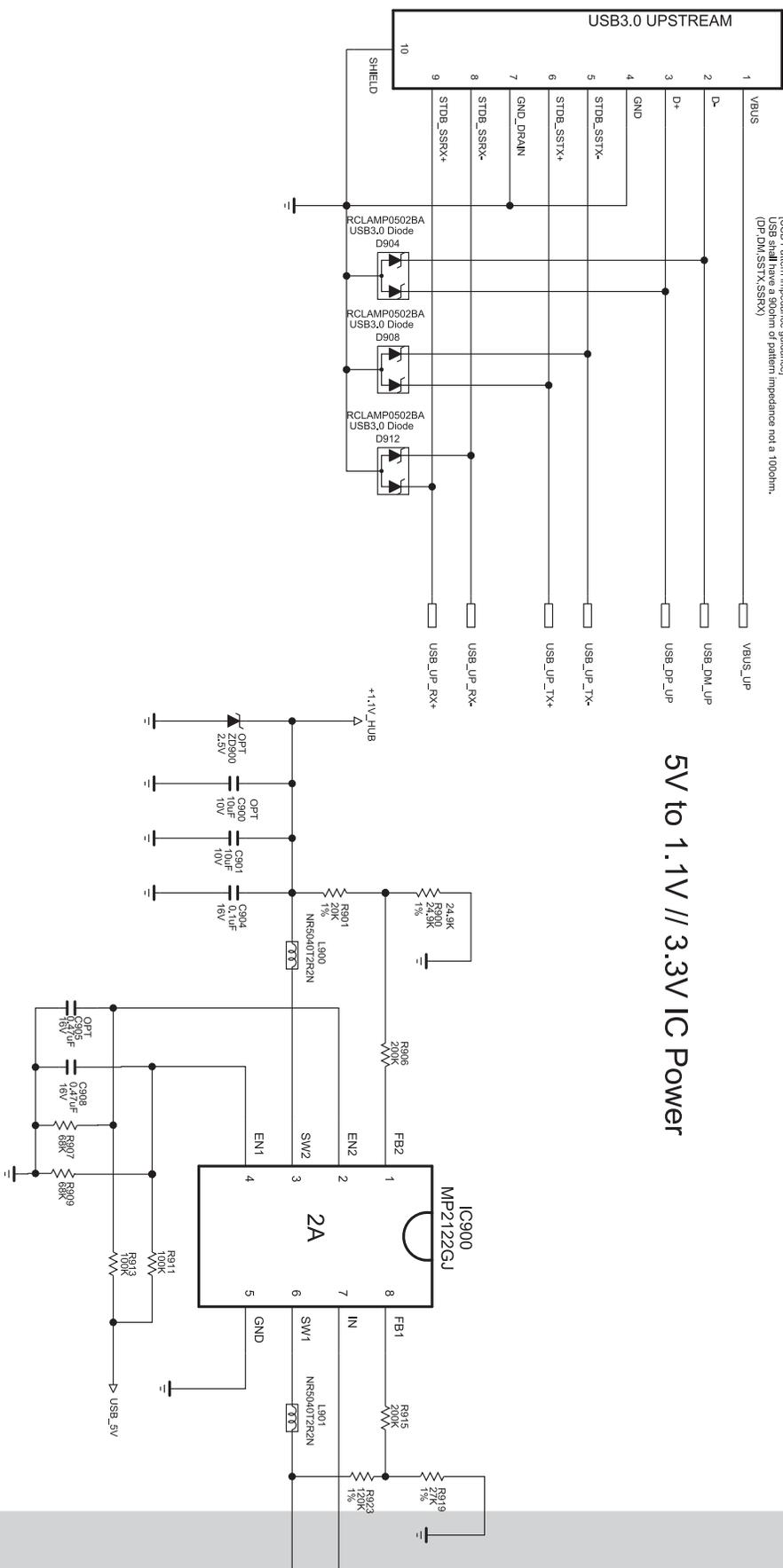


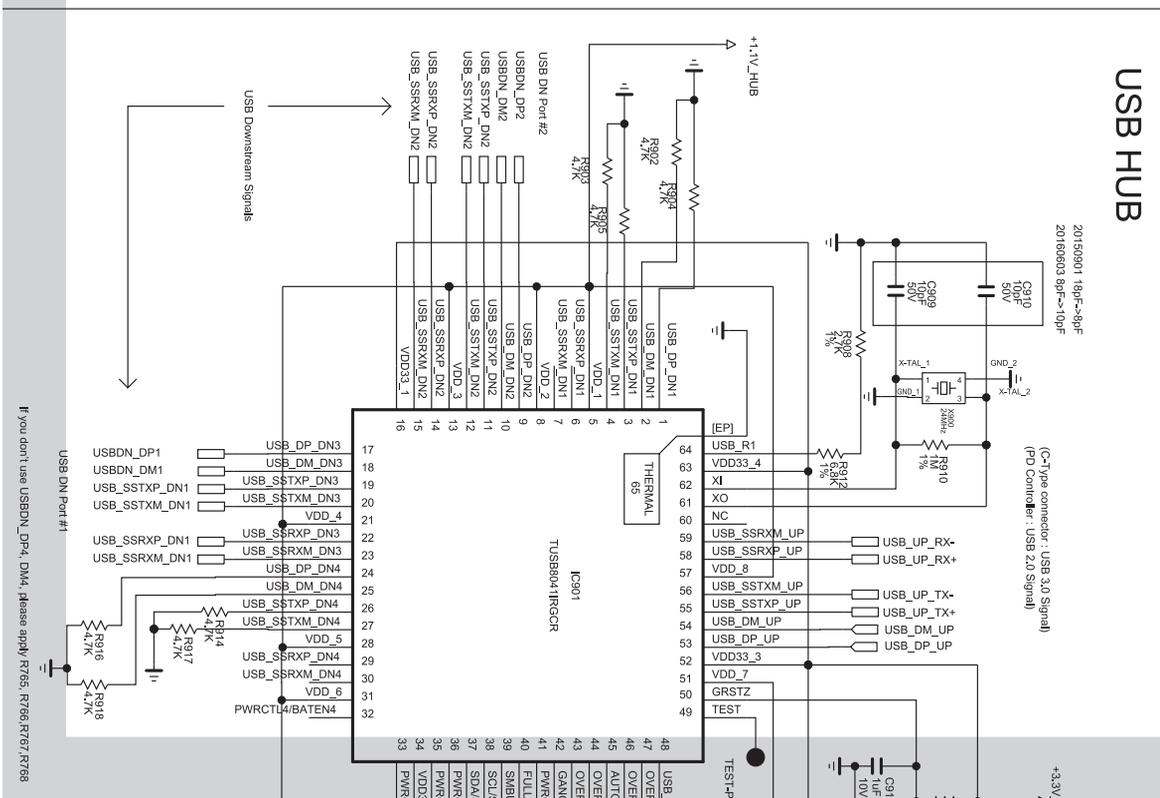
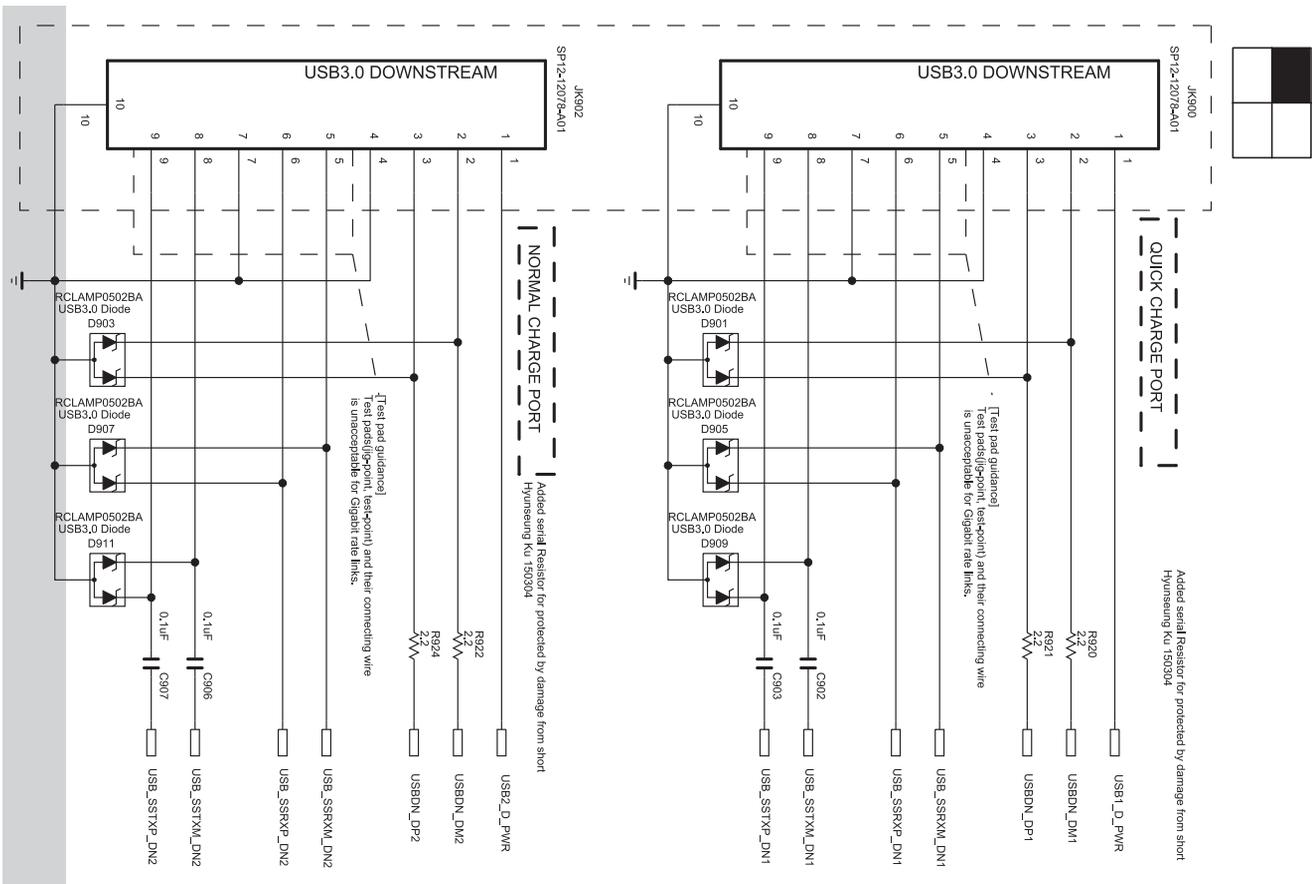


Рис. 6. Фрагмент схемы основной платы с интерфейсами USB (1/2)

19V TO 5V (USB Down Stream 1.5A *2EA)

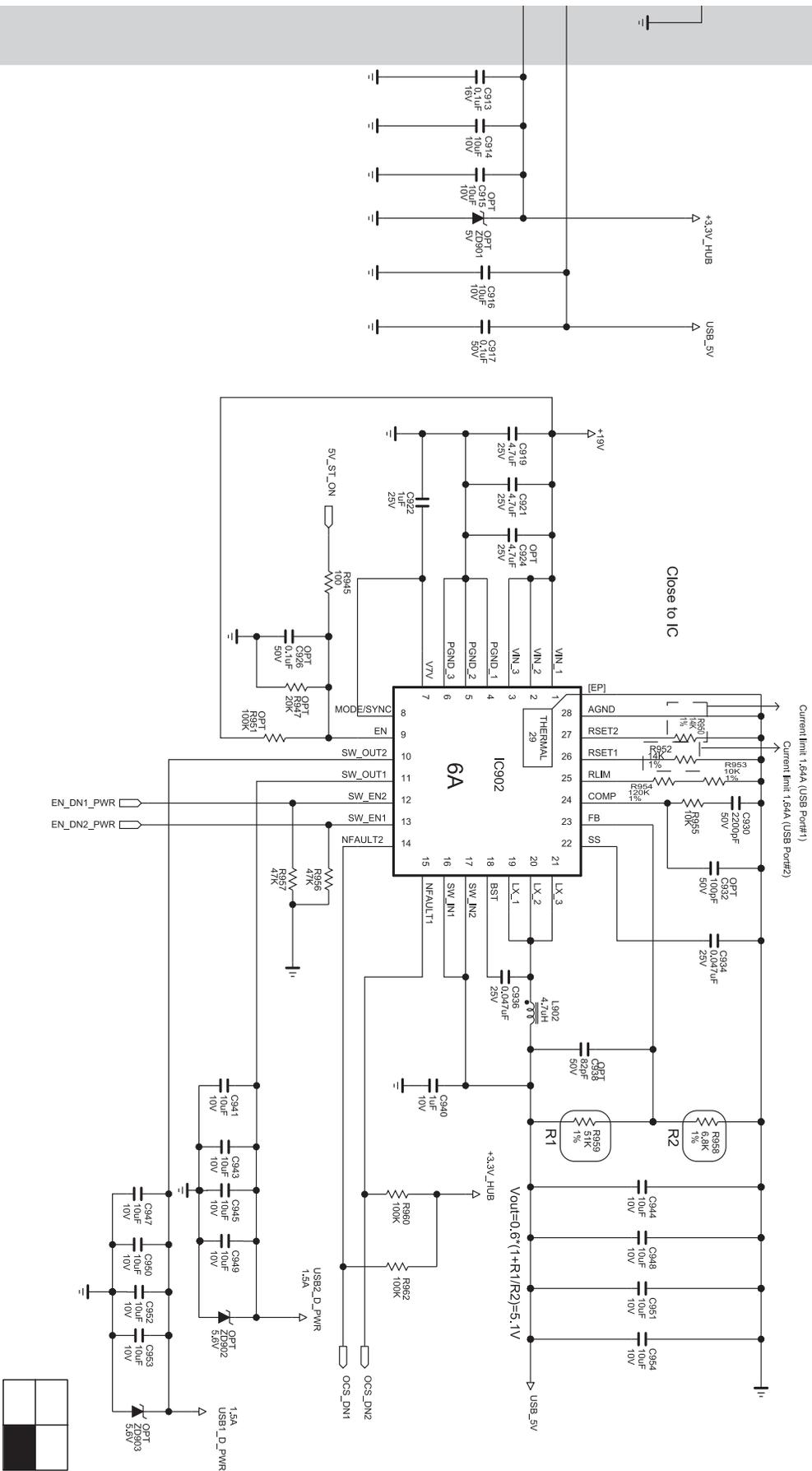




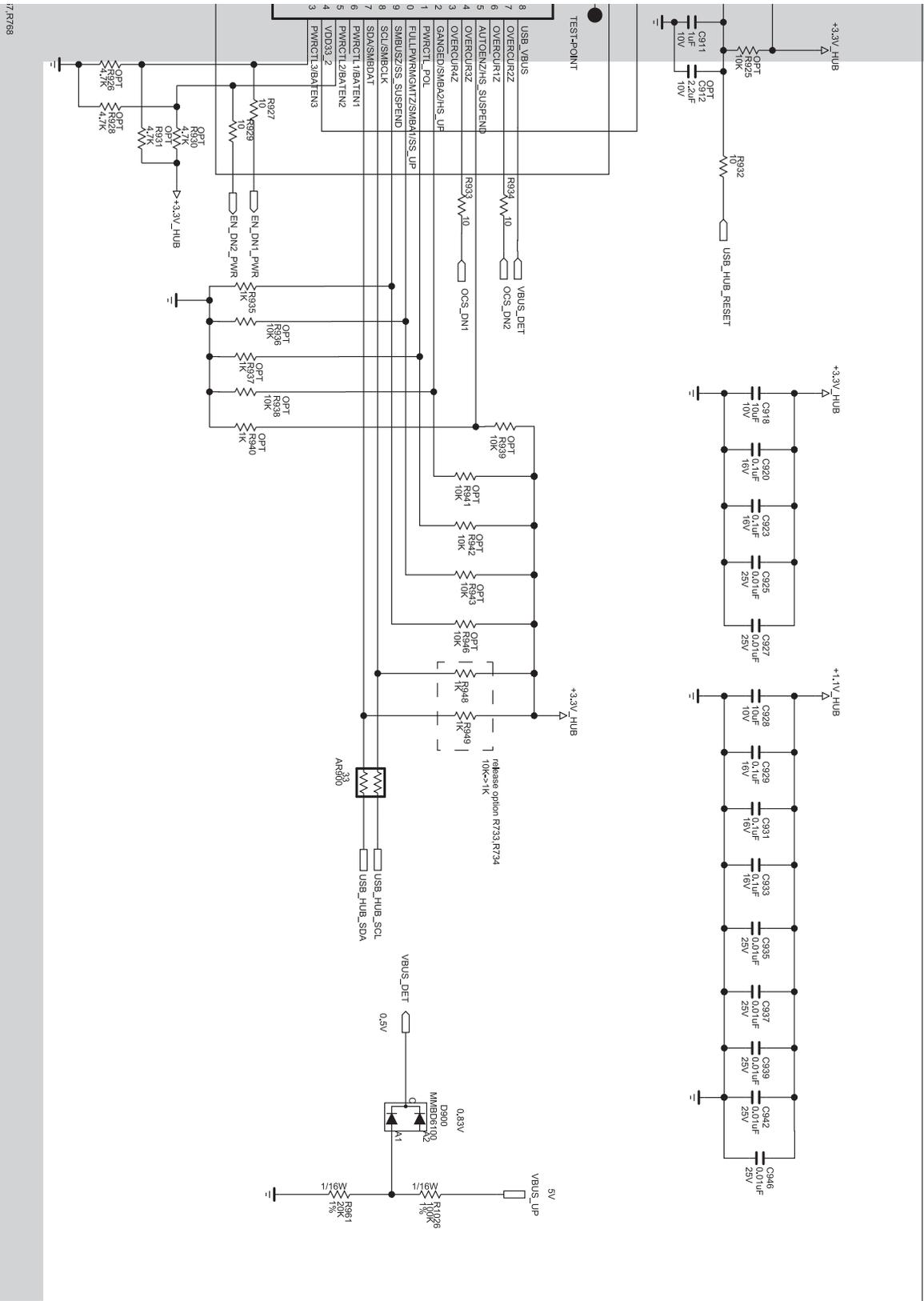
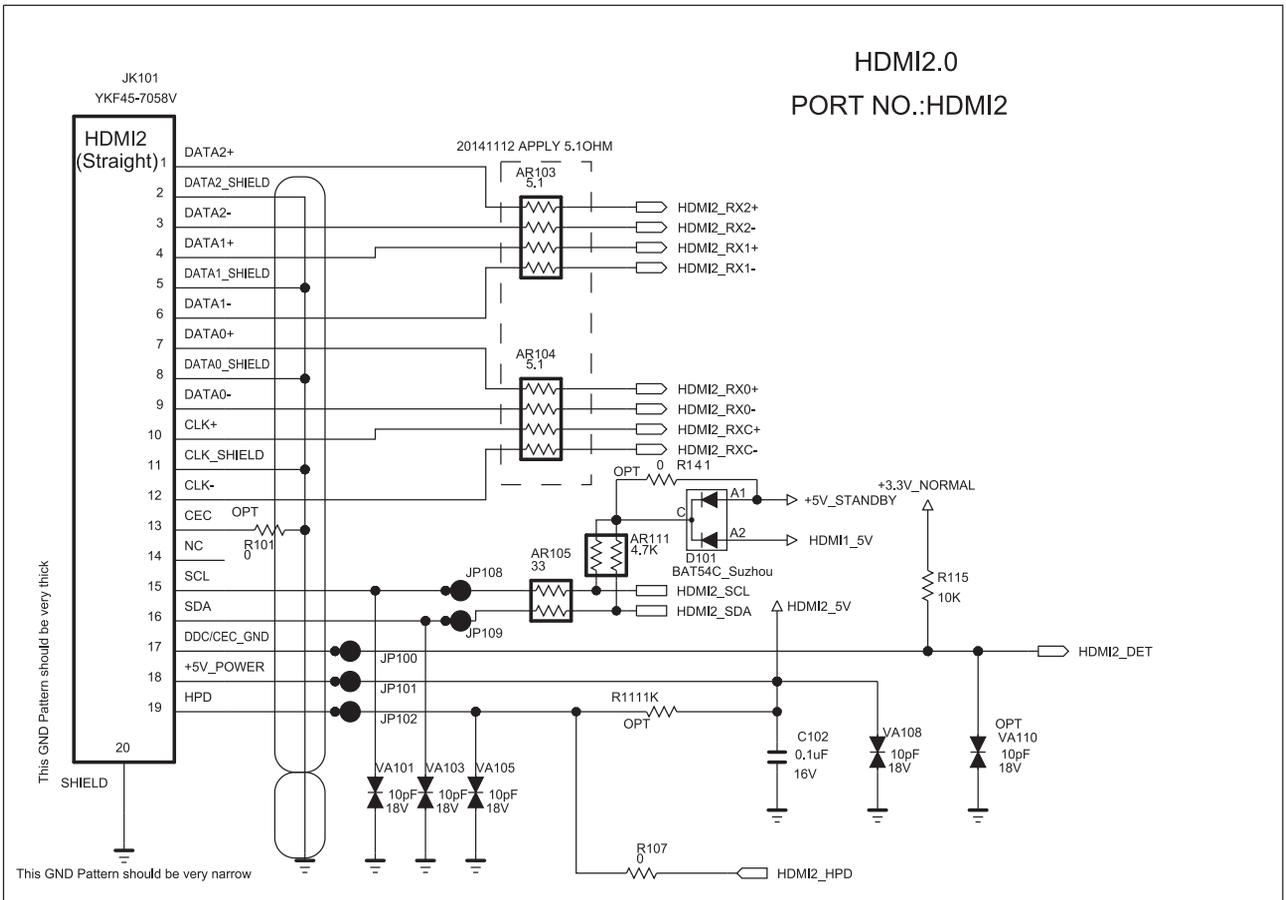


Рис. 6. Фрагмент схемы основной платы с интерфейсами USB (2/2)

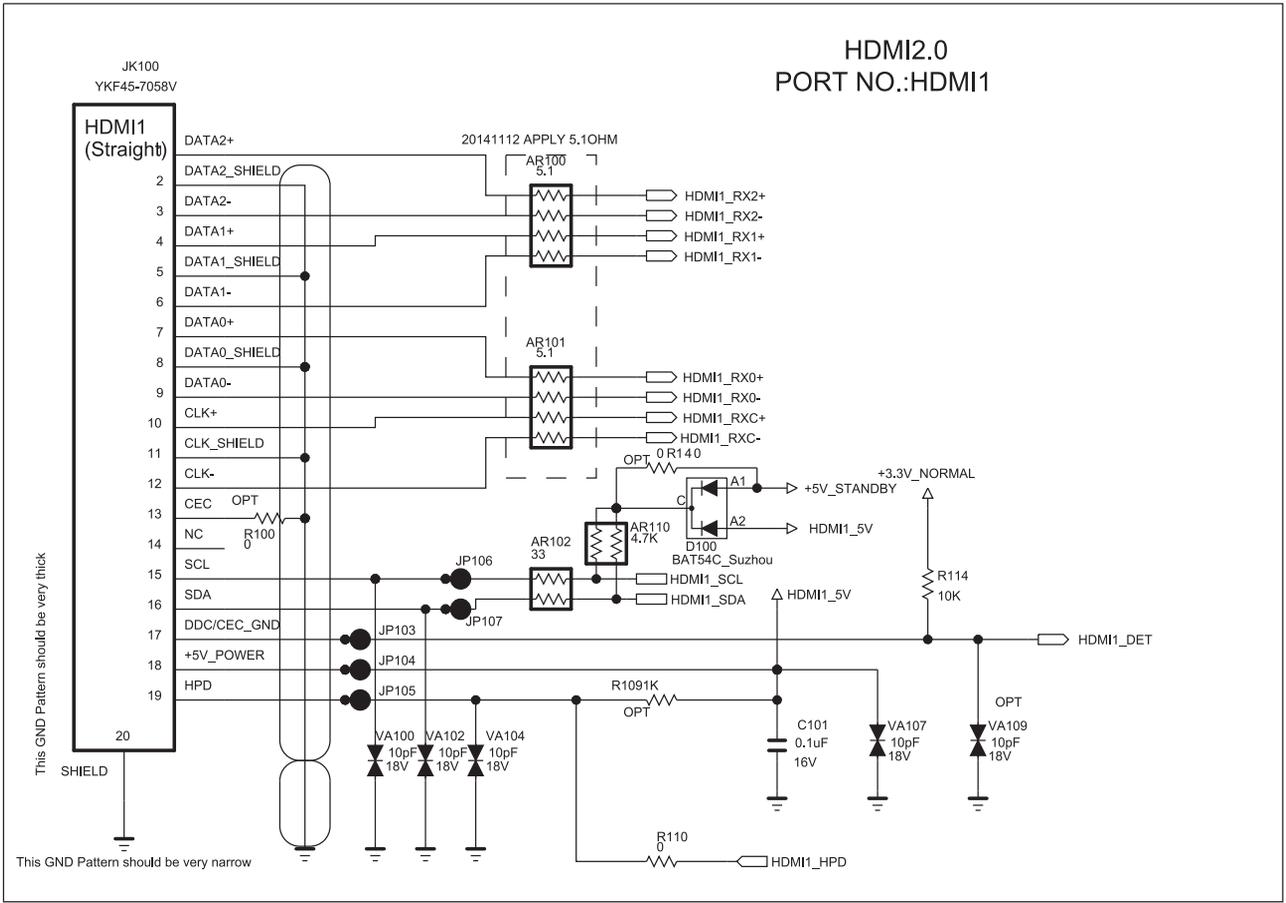

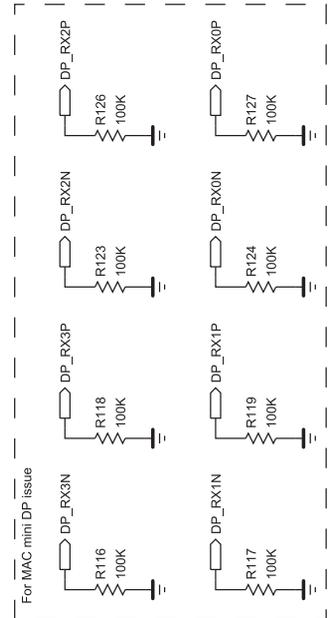

HDMI2.0 SWITCH

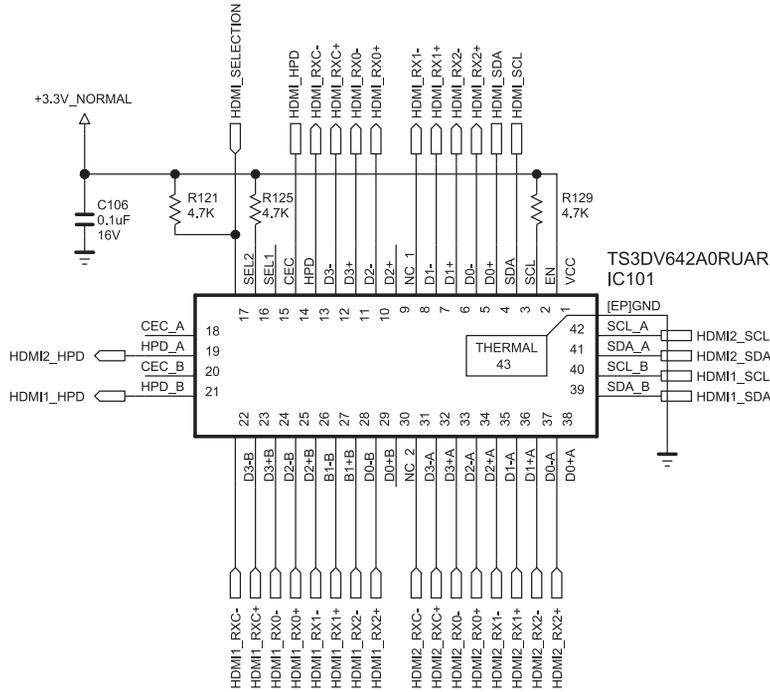

JK102
62L020S-34A1N-7T0201-HF_

DISPLAY PORT

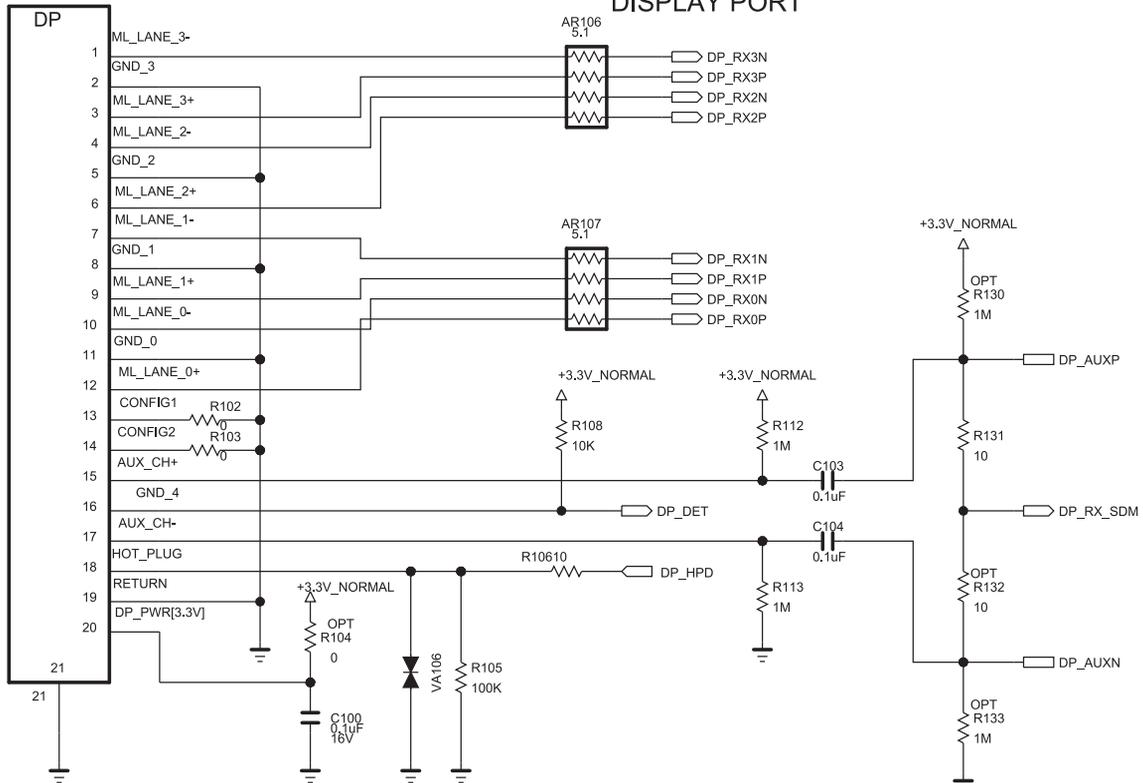


Рис. 7. Фрагмент схемы основной платы с двумя интерфейсами HDMI и портом дисплея DP (DisplayPort)